

# الكهرباء

## الدارة الكهربائية :

- الدارة الكهربائية هي الطريق التي يسلكها التيار الكهربائي في الخلية و المصباح والأسلاك التي تربطها .
- تتكون الدارة الكهربائية البسيطة من خلية + أسلاك + المصباح + قاطعة
- القاطعة : هي العنصر المتحكم في الإضاءة المصباح أو عدم الإضاءة
- لحماية الدارة الكهربائية من التغير المفاجئ لضغط التيار الكهربائي نستعين بصهيرة
- عند التخطيط لرسم دائرة كهربائية يتخذ التخطيط شكل مستطيل و نستعمل رموزا متعارف عليها:

| الاسم             | الصورة الحقيقية | الرمز                     |
|-------------------|-----------------|---------------------------|
| الخلية الكهربائية |                 |                           |
| المصباح الكهربائي |                 |                           |
| القاطعة           |                 |                           |
| الصهيرة           |                 |                           |
| دائرة كهربائية    |                 | رسم بياني لدائرة كهربائية |
|                   |                 |                           |




عندما تكون الدارة مغلقة يضيء المصباح  
عندما تكون الدارة مفتوحة لا يضيء المصباح  
المواد الناقلة و المواد العازلة

تسمى الأجسام التي تسمح بمرور التيار الكهربائي من الخلية إلى المصباح: مواد ناقلة  
تسمى الأجسام التي لا تسمح بمرور التيار الكهربائي من الخلية إلى المصباح: مواد عازلة  
من المواد الناقلة: المعادن (الحديد، النحاس، الذهب، الفضة، الألمنيوم...) (الماء الذي يحتوي الأملاح  
من المواد العازلة: الخشب، الورق، البلاستيك، المطاط، البلور، القطن، الصوف....  
تتكون الأسلاك الكهربائية من مادة ناقلة من الداخل مغلقة بمادة عازلة لمنع خطر الصعق بالكهرباء.



## المصباح الكهربائي :

✓ هذه صورة مصباح كهربائي بمختلف أجزائه:

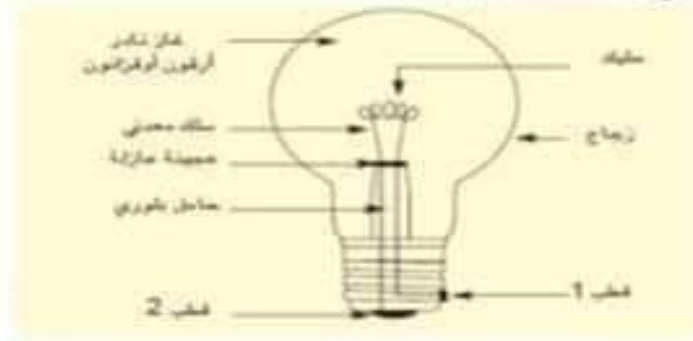


✓ السليك مصنوع من مادة تتحمل درجات حرارة عالية و هو الذي يضيء الجزء المضئ من المصباح.  
\* تعطل المصباح يعود إلى انقطاع السليك .



✓ تتطلب إضاءة المصباح توفير خلية كهربائية مناسبة  
يضيء المصباح بصفة عادية إذا توافقت فولطيته بفولطية الخلية الكهربائية



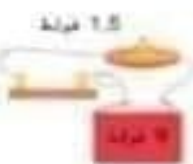مصباح ذو 4.5 فولط + خلية ذات 4.5 فولط  
إضاءة عادية



مصباح ذو 1.5 فولط + خلية ذات 9 فولط  
يشعل بقوة ثم يحرق السليك



مصباح ذو 9 فولط + خلية ذات 4.5 فولط  
لا يضيء المصباح أو يضيء بصورة ضعيفة جدا

✓ لتتم الإضاءة بصفة عادية يصل السليك الناقل بين قطبي الخلية وقطبي المصباح

